

オームの法則 並列回路（10問） 版D

なまえ： _____

日づけ： _____

(1) 電熱線 a は $4\ \Omega$ 、b は $12\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 15 V にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

(2) 電熱線 a は $30\ \Omega$ 、b は $6\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 12 V にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

(3) 電熱線 a は $10\ \Omega$ 、b は $40\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 30 V にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

(4) 電熱線 a は $6\ \Omega$ 。a と b を並列につなぎ、

電源の電圧を 9 V にすると全体で 1.8 A 流れた。

電熱線 b の抵抗は何 Ω か。

(5) 電熱線 a は $12\ \Omega$ 、b は $6\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 30 V にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

(6) 電熱線 a は $5\ \Omega$ 。a と b を並列につなぎ、

電源の電圧を 4 V にすると全体で 1 A 流れた。

電熱線 b の抵抗は何 Ω か。

(7) 電熱線 a は $20\ \Omega$ 、b は $5\ \Omega$ 。

a と b を並列につないだとき、

回路全体の抵抗は何 Ω か。

(8) 電熱線 a は $40\ \Omega$ 、b は $10\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 12 V にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

(9) 電熱線 a は $20\ \Omega$ 、b は $30\ \Omega$ 。

a と b を並列につないだとき、

回路全体の抵抗は何 Ω か。

(10) 電熱線 a は $30\ \Omega$ 、b は $20\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 15 V にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。