

オームの法則 並列回路（10問） 版Gの答え

※ 並列では電圧はどちらも電源と同じ、全体の電流は2本の和。全体の抵抗は1本ずつより小さくなります。

(1) 電熱線 a は $15\ \Omega$ 、b は $30\ \Omega$ 。

a と b を並列につないだとき、

回路全体の抵抗は何 Ω か。

= $10\ \Omega$

(2) 電熱線 a は $4\ \Omega$ 、b は $12\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を $9\ \text{V}$ にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

= $2.25\ \text{A}$

(3) 電熱線 a は $6\ \Omega$ 、b は $30\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を $9\ \text{V}$ にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

= $1.8\ \text{A}$

(4) 電熱線 a は $30\ \Omega$ 、b は $15\ \Omega$ 。

a と b を並列につないだとき、

回路全体の抵抗は何 Ω か。

= $10\ \Omega$

(5) 電熱線 a は $4\ \Omega$ 、b は $12\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を $12\ \text{V}$ にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

= $4\ \text{A}$

(6) 電熱線 a は $15\ \Omega$ 。a と b を並列につなぎ、

電源の電圧を $12\ \text{V}$ にすると全体で $1.2\ \text{A}$ 流れた。

電熱線 b の抵抗は何 Ω か。

= $30\ \Omega$

(7) 電熱線 a は $30\ \Omega$ 。a と b を並列につなぎ、

電源の電圧を $15\ \text{V}$ にすると全体で $1.25\ \text{A}$ 流れた。

電熱線 b の抵抗は何 Ω か。

= $20\ \Omega$

(8) 電熱線 a は $6\ \Omega$ 、b は $30\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を $15\ \text{V}$ にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

= $2.5\ \text{A}$

(9) 電熱線 a は $12\ \Omega$ 、b は $4\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を $6\ \text{V}$ にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

= $0.5\ \text{A}$

(10) 電熱線 a は $20\ \Omega$ 、b は $5\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を $12\ \text{V}$ にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

= $3\ \text{A}$