

オームの法則 並列回路（10問） 版Jの答え

※ 並列では電圧はどちらも電源と同じ、全体の電流は2本の和。全体の抵抗は1本ずつより小さくなります。

(1) 電熱線 a は $6\ \Omega$ 、b は $12\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 6 V にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

= 1 A

(2) 電熱線 a は $10\ \Omega$ 、b は $15\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 3 V にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

= 0.5 A

(3) 電熱線 a は $20\ \Omega$ 。a と b を並列につなぎ、

電源の電圧を 30 V にすると全体で 2.5 A 流れた。

電熱線 b の抵抗は何 Ω か。

= $30\ \Omega$

(4) 電熱線 a は $30\ \Omega$ 、b は $15\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 15 V にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

= 1.5 A

(5) 電熱線 a は $10\ \Omega$ 、b は $40\ \Omega$ 。

a と b を並列につないだとき、

回路全体の抵抗は何 Ω か。

= $8\ \Omega$

(6) 電熱線 a は $20\ \Omega$ 、b は $30\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 30 V にした。

回路全体に流れる電流は何 A か。

= 2.5 A

(7) 電熱線 a は $12\ \Omega$ 、b は $4\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 30 V にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

= 2.5 A

(8) 電熱線 a は $6\ \Omega$ 、b は $12\ \Omega$ 。

並列につなぎ、電源の電圧を 15 V にした。

電熱線 a に流れる電流は何 A か。

= 2.5 A

(9) 電熱線 a は $6\ \Omega$ 。a と b を並列につなぎ、

電源の電圧を 6 V にすると全体で 1.2 A 流れた。

電熱線 b の抵抗は何 Ω か。

= $30\ \Omega$

(10) 電熱線 a は $12\ \Omega$ 、b は $6\ \Omega$ 。

a と b を並列につないだとき、

回路全体の抵抗は何 Ω か。

= $4\ \Omega$