

オームの法則 抵抗1つ (10問) 版G

なまえ : _____

日づけ : _____

(1) 電熱線に 4 V の電圧を加えると、
0.4 A の電流が流れた。
電熱線の抵抗は何 Ω か。

(2) 抵抗が 30 Ω の電熱線に
7.5 V の電圧を加えた。
流れる電流は何 A か。

(3) 抵抗が 50 Ω の電熱線に
17.5 V の電圧を加えた。
流れる電流は何 A か。

(4) 抵抗が 6 Ω の電熱線に
3 V の電圧を加えた。
流れる電流は何 A か。

(5) 抵抗が 30 Ω の電熱線に
0.9 A の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。

(6) 電熱線に 1.5 V の電圧を加えると、
0.1 A の電流が流れた。
電熱線の抵抗は何 Ω か。

(7) 抵抗が 5 Ω の電熱線に
0.3 A の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。

(8) 電熱線に 10 V の電圧を加えると、
0.25 A の電流が流れた。
電熱線の抵抗は何 Ω か。

(9) 抵抗が 5 Ω の電熱線に
500 mA の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。

(10) 抵抗が 25 Ω の電熱線に
0.2 A の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。