

電力と熱量 電力を求める（8問） 版E

なまえ： _____

日づけ： _____

- (1) 電熱線に 8 V の電圧を加えると、
 0.6 A の電流が流れた。
電熱線が消費する電力は何 W か。
- (2) 電熱線に 1.5 V の電圧を加えると、
 0.6 A の電流が流れた。
電熱線が消費する電力は何 W か。
- (3) 「 $2\text{ V} - 3\text{ W}$ 」と表示された電気器具を
 2 V の電源につないだ。
流れる電流は何 A か。
- (4) 「 $4\text{ V} - 60\text{ W}$ 」と表示された電気器具を
 4 V の電源につないだ。
流れる電流は何 A か。
- (5) 電熱線に 9 V の電圧を加えると、
 0.8 A の電流が流れた。
電熱線が消費する電力は何 W か。
- (6) 「 $4\text{ V} - 15\text{ W}$ 」と表示された電気器具を
 4 V の電源につないだ。
流れる電流は何 A か。
- (7) 電熱線に 100 V の電圧を加えると、
 0.4 A の電流が流れた。
電熱線が消費する電力は何 W か。
- (8) 電熱線に 6 V の電圧を加えると、
 1 A の電流が流れた。
電熱線が消費する電力は何 W か。