オームの法則 抵抗1つ（10問）　版M

なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日づけ：＿＿＿＿＿＿＿＿

(1) 電熱線に 9 V の電圧を加えると、
0.45 A の電流が流れた。
電熱線の抵抗は何 Ω か。

(2) 抵抗が 50 Ω の電熱線に
5 V の電圧を加えた。
流れる電流は何 A か。

(3) 電熱線に 3 V の電圧を加えると、
0.3 A の電流が流れた。
電熱線の抵抗は何 Ω か。

(4) 抵抗が 50 Ω の電熱線に
0.5 A の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。

(5) 抵抗が 5 Ω の電熱線に
1.5 V の電圧を加えた。
流れる電流は何 A か。

(6) 電熱線に 12 V の電圧を加えると、
1.5 A の電流が流れた。
電熱線の抵抗は何 Ω か。

(7) 抵抗が 25 Ω の電熱線に
2.5 V の電圧を加えた。
流れる電流は何 A か。

(8) 抵抗が 15 Ω の電熱線に
0.6 A の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。

(9) 抵抗が 30 Ω の電熱線に
250 mA の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。

(10) 抵抗が 25 Ω の電熱線に
1 A の電流が流れている。
電熱線に加わる電圧は何 V か。